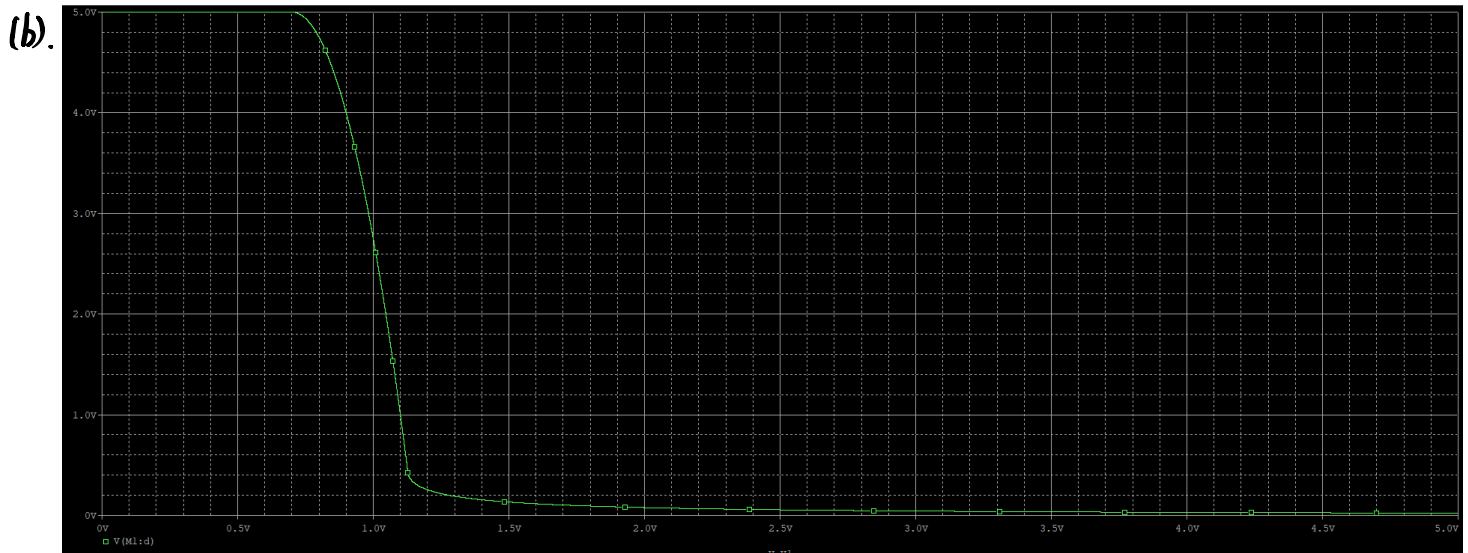


(a).  $A_v = -R_D \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})$   
 $= -10 \times 10^3 \times 350 \times 10^{-4} \times 3.835 \times 10^{-3} \times \frac{W}{2 - 2 \times 0.08} \times (0.9 - 0.7) = -10.$

$\Rightarrow W_{drawn} = 68.54 \mu m$

$V_{OUT} = V_{DD} - I_D \cdot R_D$   
 $= 5 - \frac{1}{2} \times 350 \times 10^{-4} \times 3.835 \times 10^{-3} \times \frac{68.54}{2 - 2 \times 0.08} \times (0.9 - 0.7)^2 \times 10 \times 10^3$   
 $= 4.00 V$

We can check that  $V_{DS} = 4.00 > V_{GS} - V_{TH} = 0.9 - 0.7 = 0.2$   
 Therefore, it is in saturation region.




We can know that (0.899, 4.0095) (0.901, 3.9895)

slope =  $\frac{3.9895 - 4.0095}{0.901 - 0.899} = -10 = A_v$


(C).



$$B = 0.01 V$$

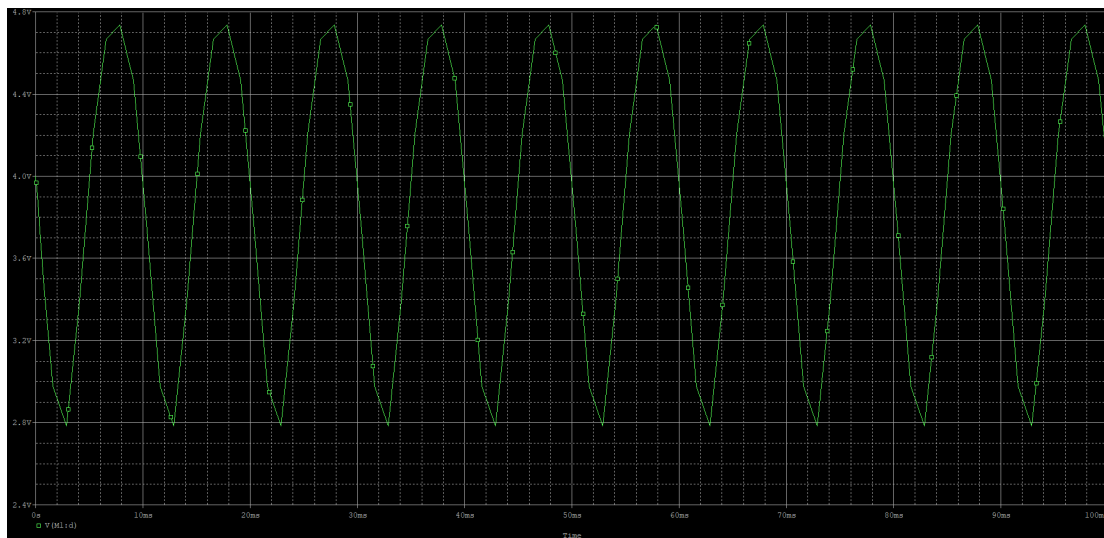

$$B = 0.1 V$$

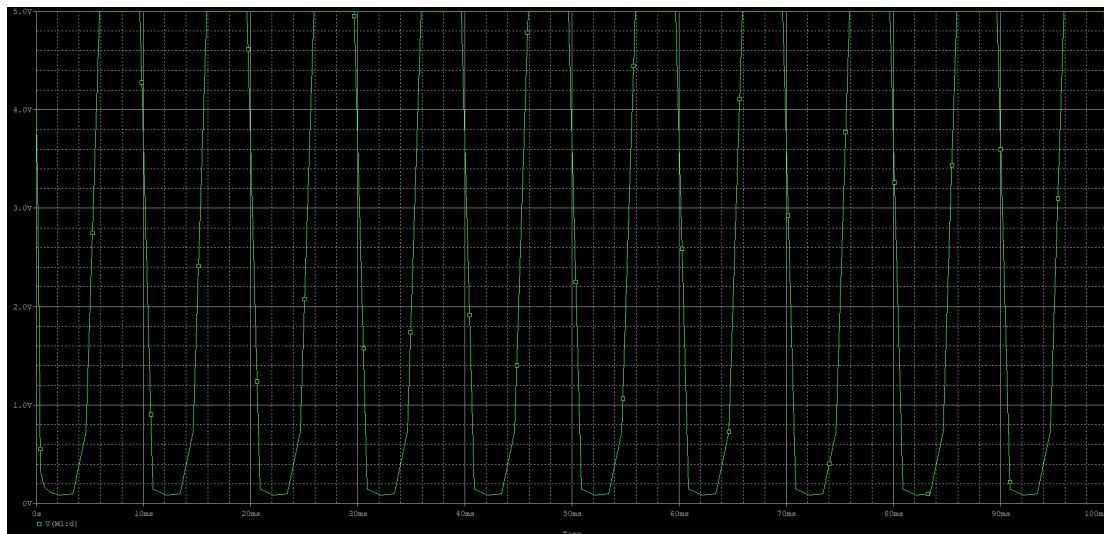

$$B = 1 V$$

When  $B = 0.01V$ ,  $|A_v| = \frac{0.195}{0.01 \times 2} = 9.75$

When  $B = 0.1V$ ,  $|A_v| = \frac{1.95}{0.1 \times 2} = 9.75$

When  $B = 1V$ ,  $|A_v| = \frac{4.91}{1 \times 2} = 2.46$

As amplitude increase,  $|A_v|$  decreases. For the AC part of  $V_{out}$ , the positive amplitude grows slower compared with the negative amplitude. And when  $V_{out}$  achieves 5V, it will not increase because  $V_{DD} = 5V$ .

