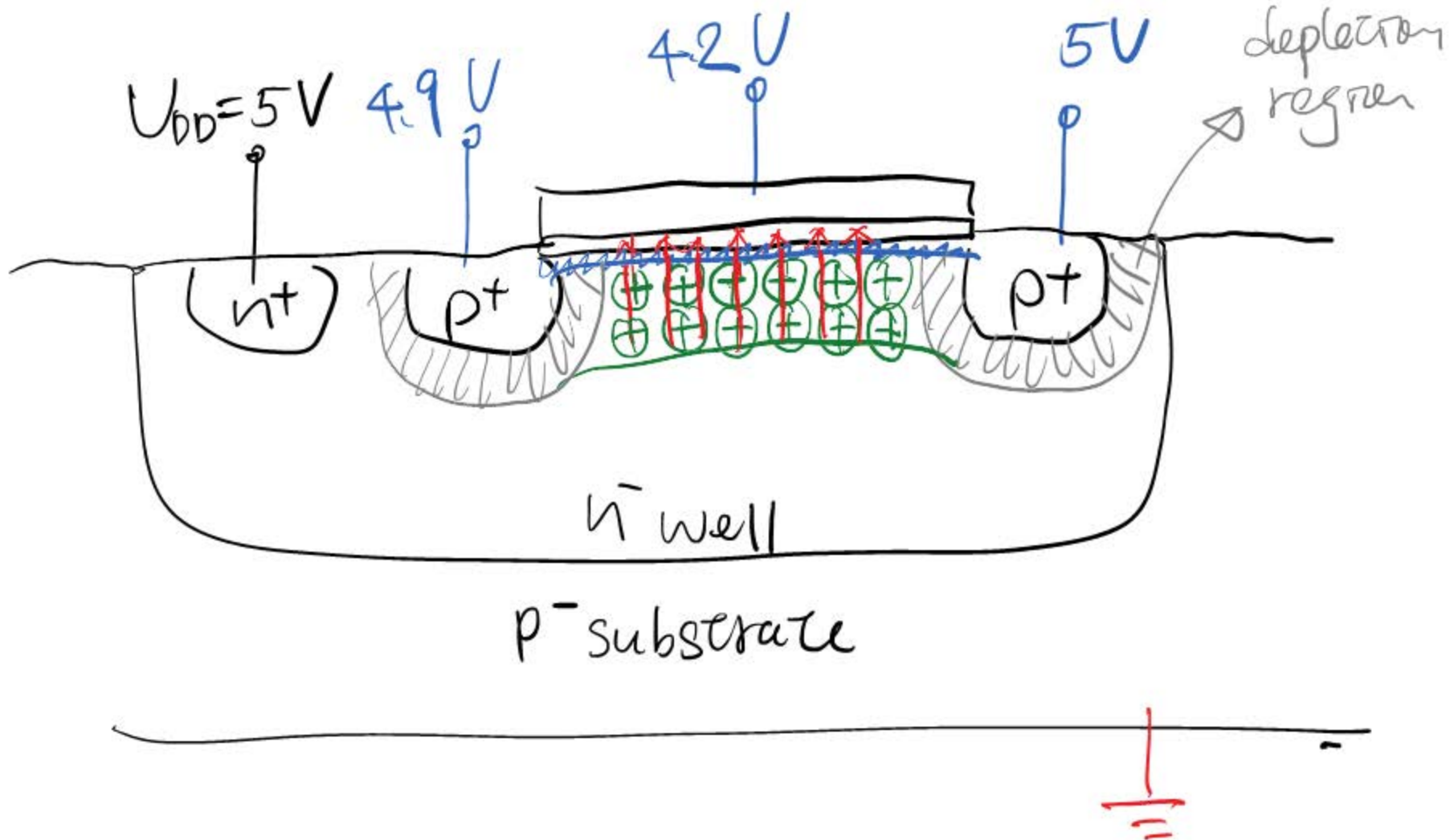


⊕: ionized phosphorus dopants


$$V_{SG} = 0.8 \text{ V}$$



# NMOS vs PMOS

2

NMOS

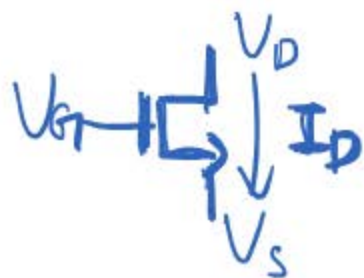


triode:  $I_D = \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L_{eff}} \right) \left( (V_{GS} - V_{THN}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right)$

sat:  $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L_{eff}} \right) (V_{GS} - V_{THN})^2 (1 + \eta V_{DS})$

$V_{GS} \rightarrow V_{SG}$   
 $V_{THN} \rightarrow |V_{THP}|$   
 $V_{DS} \rightarrow V_{SD}$   
 $\mu_n \rightarrow \mu_p$


PMOS

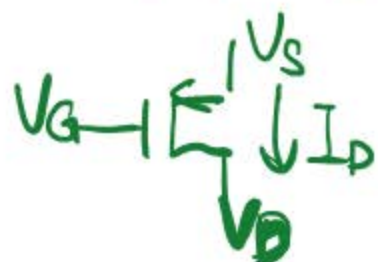

triode:  $I_D = \mu_p C_{ox} \left( \frac{W}{L_{eff}} \right) \left( (V_{SG} - |V_{THP}|) V_{SD} - \frac{1}{2} V_{SD}^2 \right)$

sat:  $I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left( \frac{W}{L_{eff}} \right) (V_{SG} - |V_{THP}|)^2 (1 + \eta V_{SD})$

When  $V_x = 0$

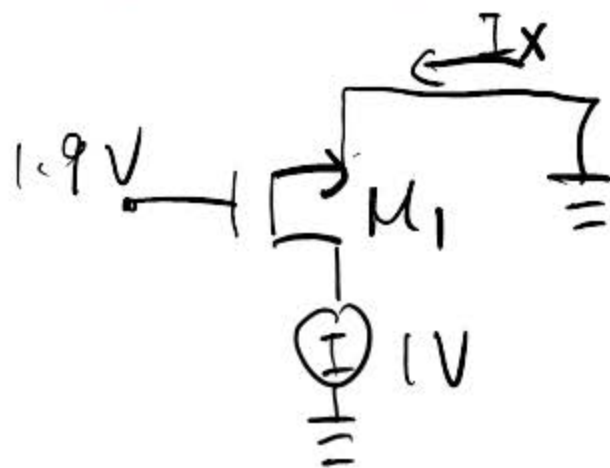


$$V_{DS} = 1V$$


$$V_{GS} = 1.9V$$

$$V_{DS} < V_{GS} - 0.7$$

(triode)

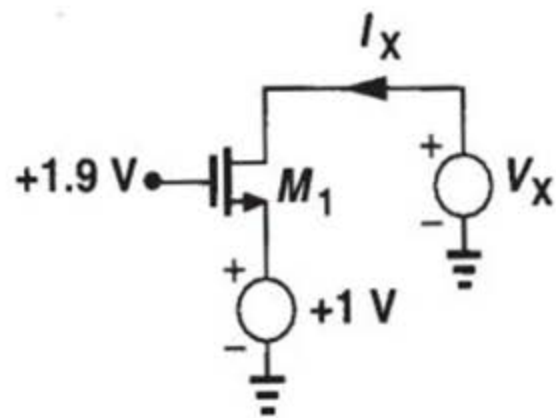


when  $V_x = 0.1$

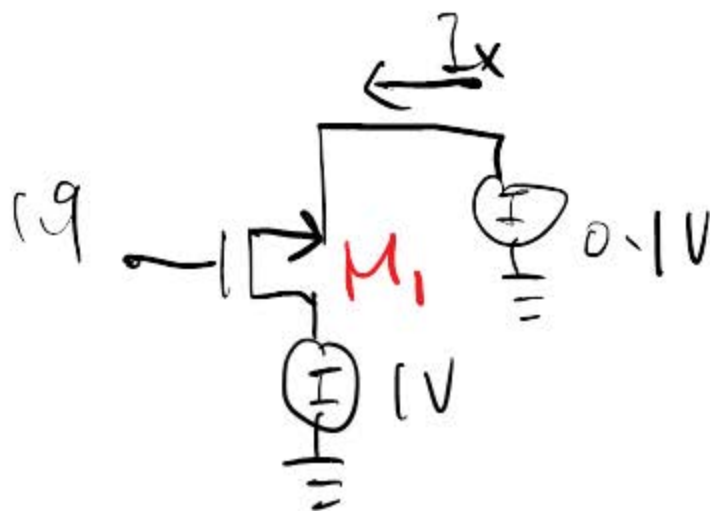

$$V_{DS} = 0.9V$$



$$V_{GS} = 1.8V$$

## npn BJT

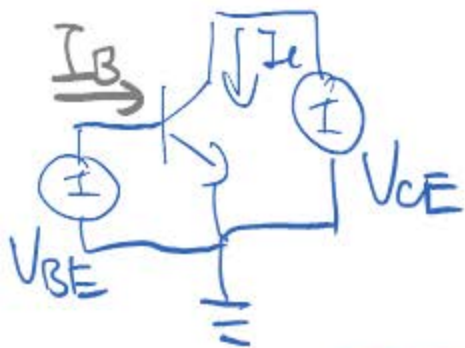


For  $V_{CE} \geq V_{BE}$   
in forward-active
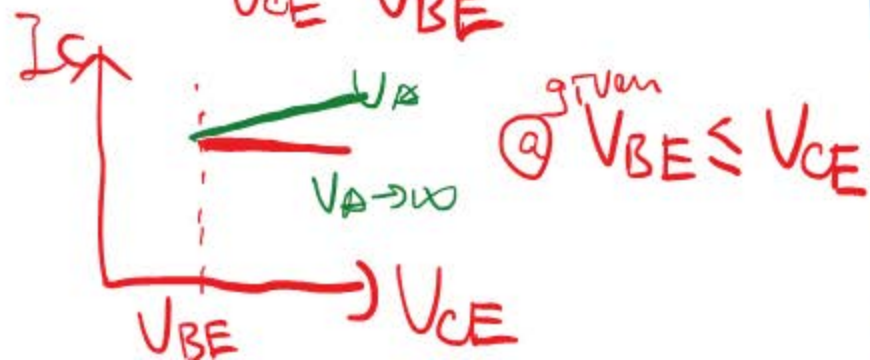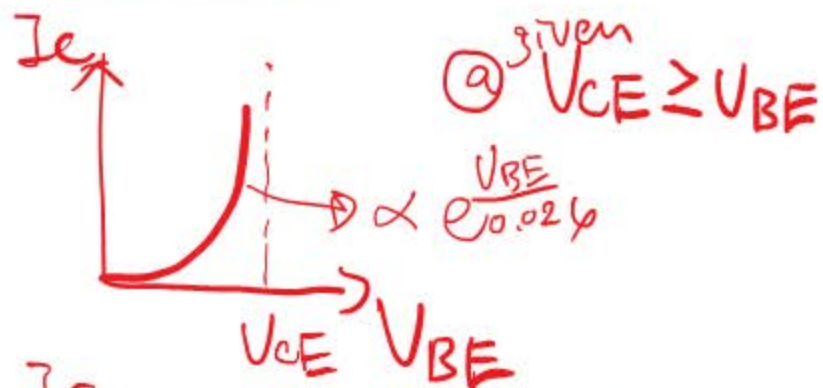
$$I_C = I_S \left( e^{\frac{qV_{BE}}{kT}} - 1 \right) \left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$





## NMOS

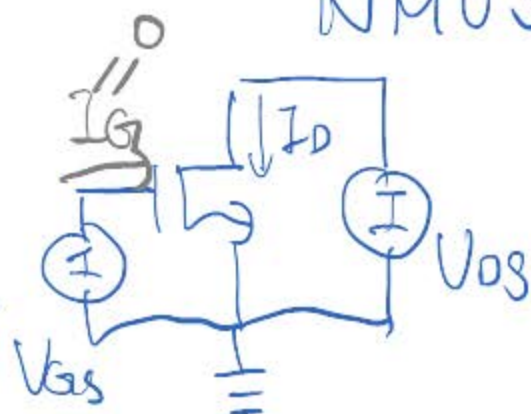

$V_{GS} > V_{TH}$   
For  $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$   
in sat.

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{TH})^2$$

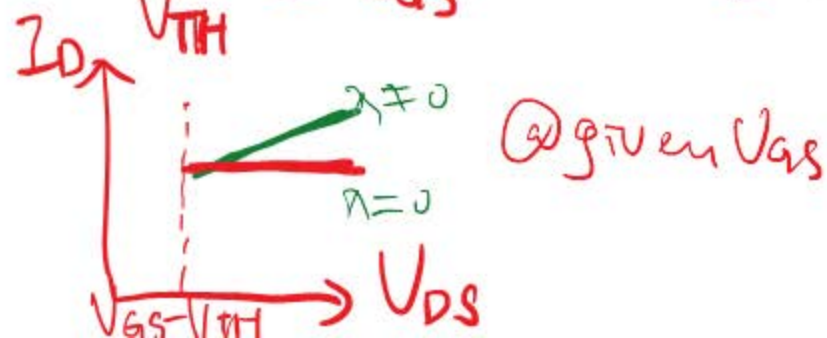
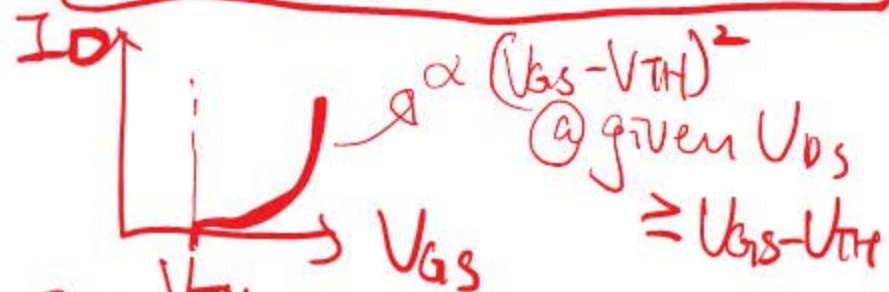
$$= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L_{eff}} \right) (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$






# PMOS

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left( \frac{W}{L_{eff}} \right) (V_{SG} - |V_{TH}|)^2 (1 + \lambda V_{SD})$$

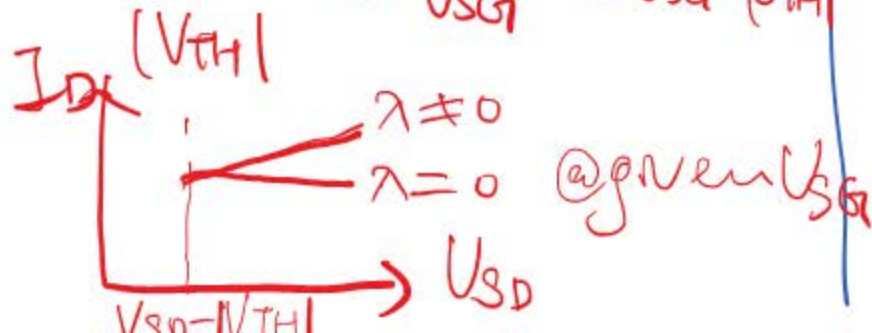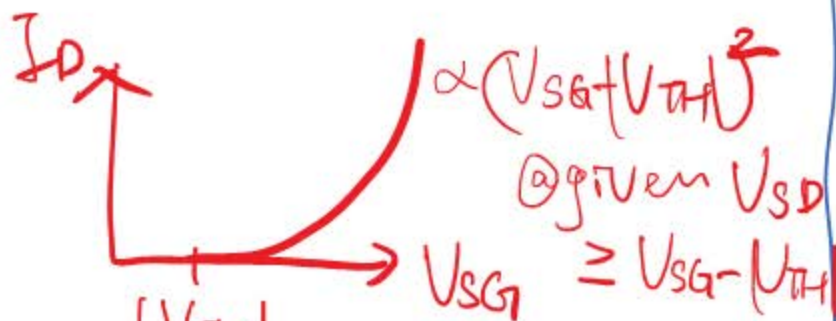



# NMOS

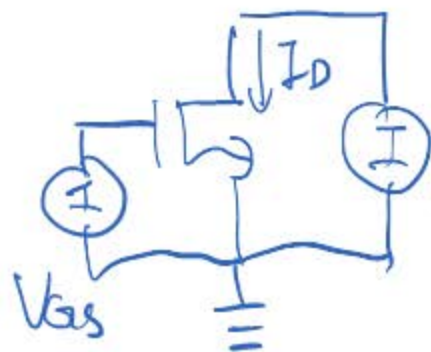


$V_{GS} > V_{TH}$   
For  $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$   
in sat.

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{TH})^2$$
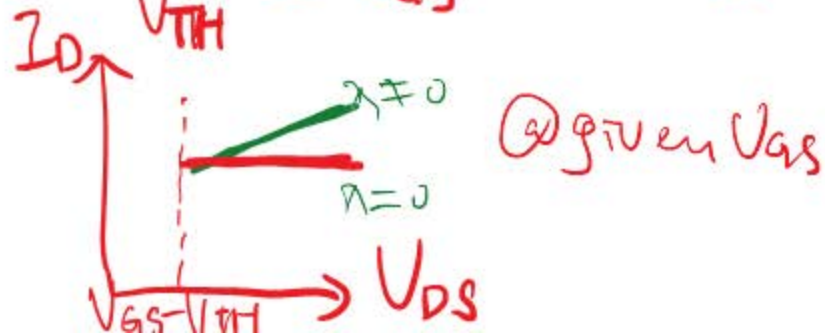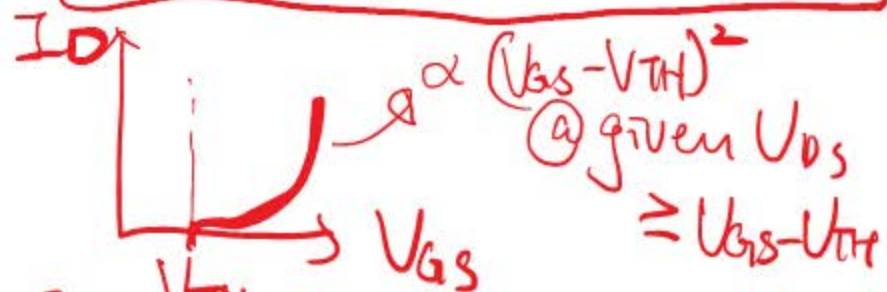
$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L_{eff}} \right) (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$




$$I_D = ? \quad \tilde{I}_D = ?$$

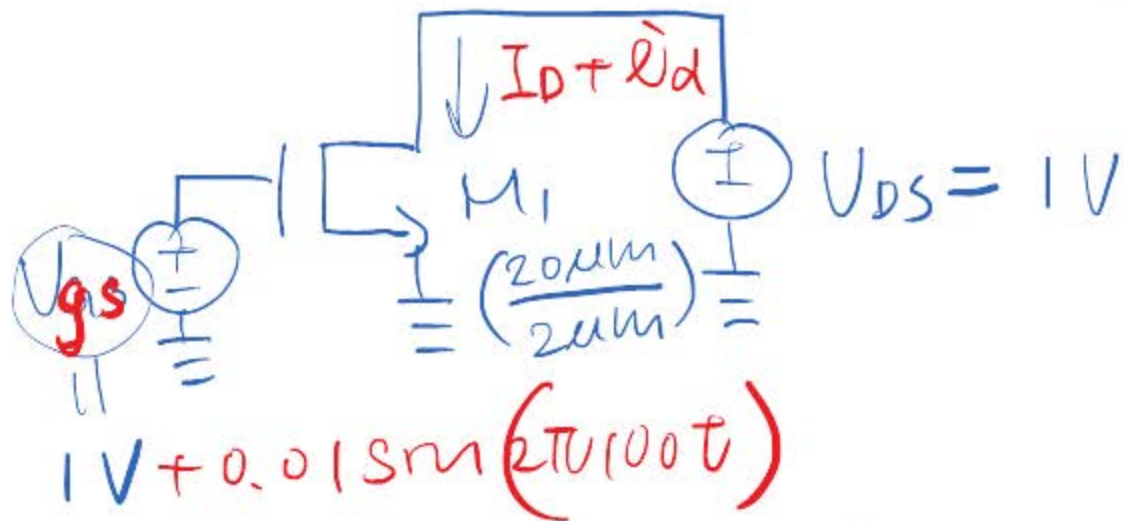


$$\begin{aligned}
 V_{DS} &= 1V \\
 &> V_{GS} - V_{TH} = 0.3V \\
 &\Rightarrow M_1 \text{ in Sat.}
 \end{aligned}$$

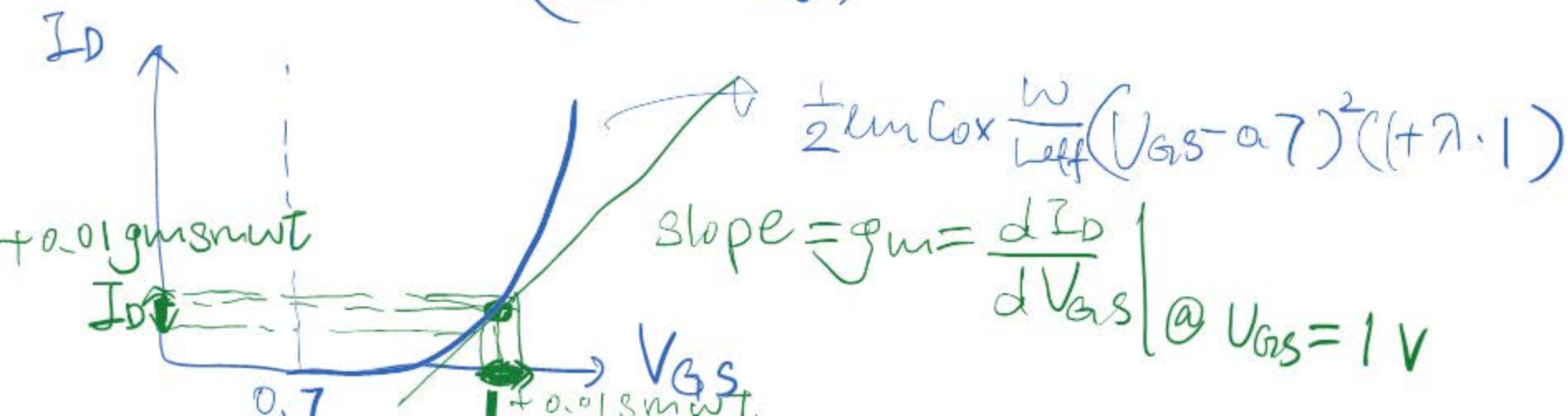
$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{20 \times 10^6}{2 \times 10^{-6} - 2LD} \right) (1 - 0.7)^2 (1 + \lambda \cdot 1)$$



small-signal

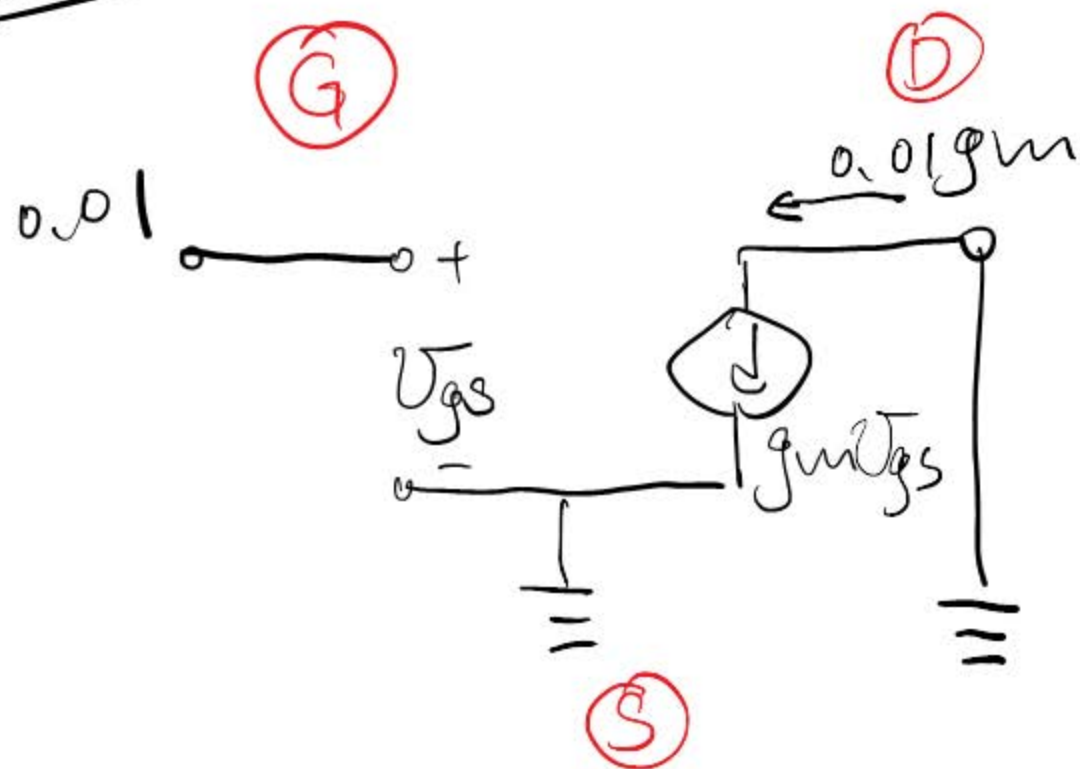


$$I_D = ? \quad \tilde{I}_D = ?$$

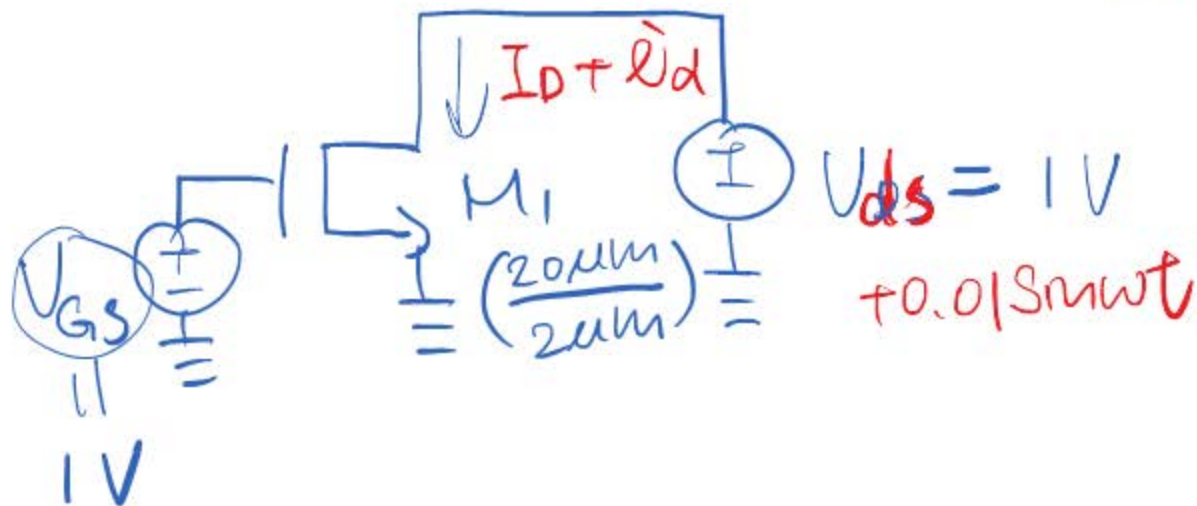

$$\begin{aligned}
 V_{DS} &= 1V \\
 &> V_{GS} - V_{TH} = 0.3V \\
 &\Rightarrow M_1 \text{ in Sat.}
 \end{aligned}$$
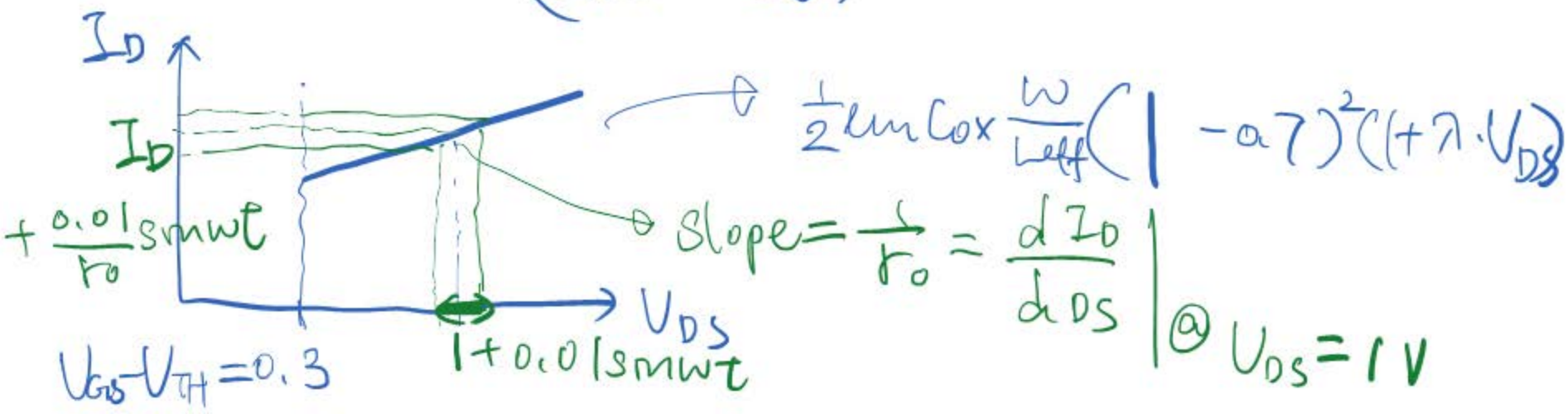
$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{20 \times 10^6}{2 \times 10^{-6} - 2LD} \right) (1 - 0.7)^2 (1 + \lambda \cdot 1)$$





Small-signal

(G)

(D)

