
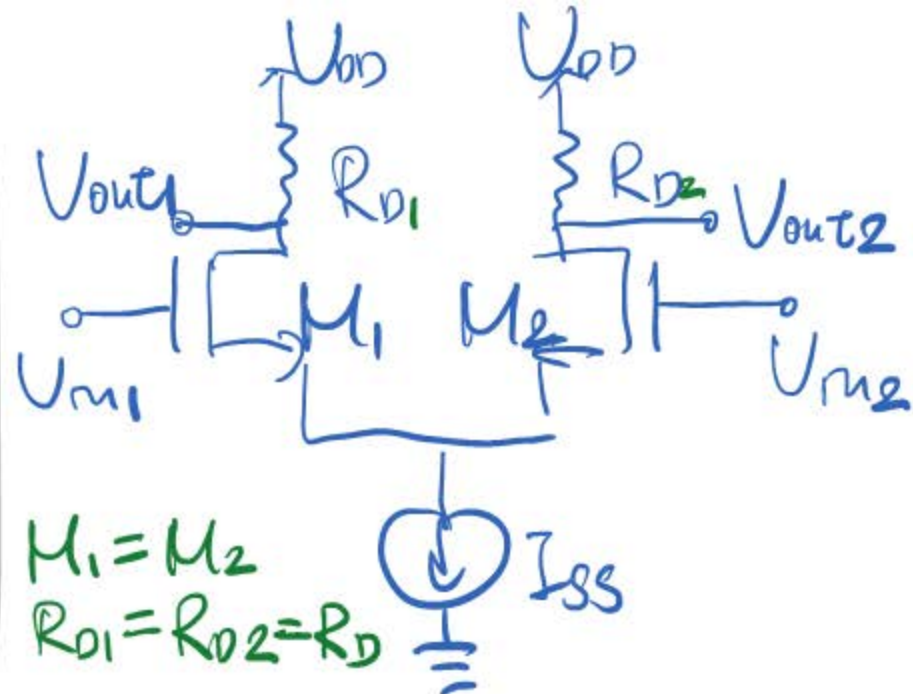
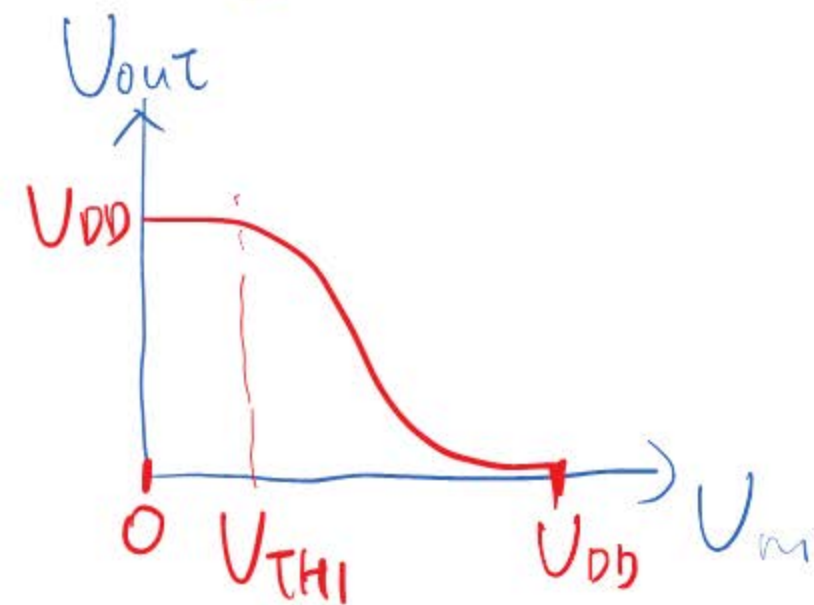



For the final exam:

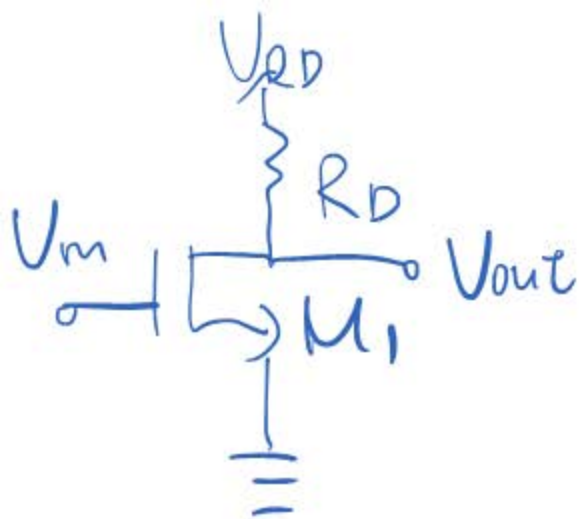
- $\sim 10\%$ upn BJT (CE, diode-connected load etc.)
- $\sim 80\%$ single stage amplifiers based on NMOS and PMOS
- $< 10\%$ differential pair



$$M_1 = M_2$$

$$R_{D1} = R_{D2} = R_D$$


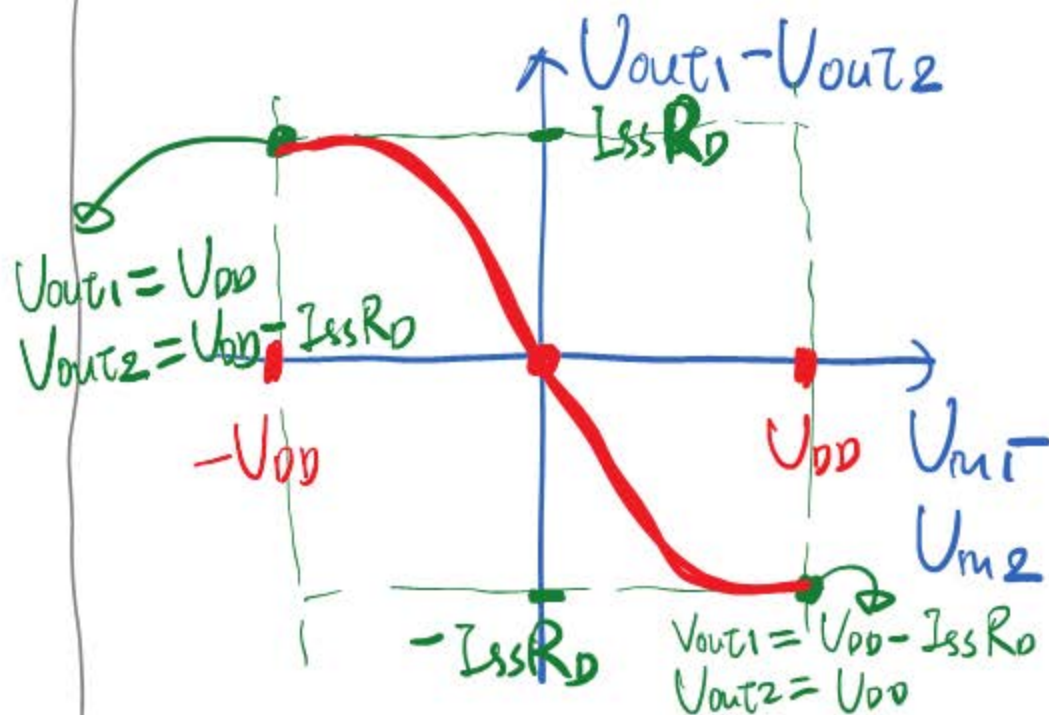


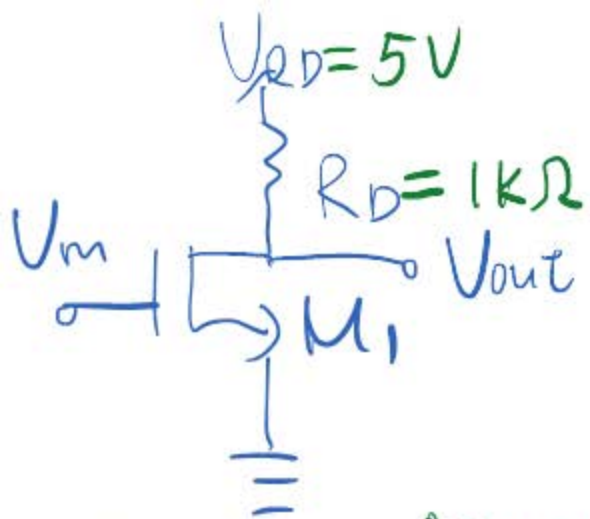



$$V_{in} = 2 + 0.001 \sin(2\pi 100t)$$

$$V_{out} = V_{outT} + (0.001 A_v) \sin(2\pi 100t)$$

Assume
 $\lambda = r = 0$

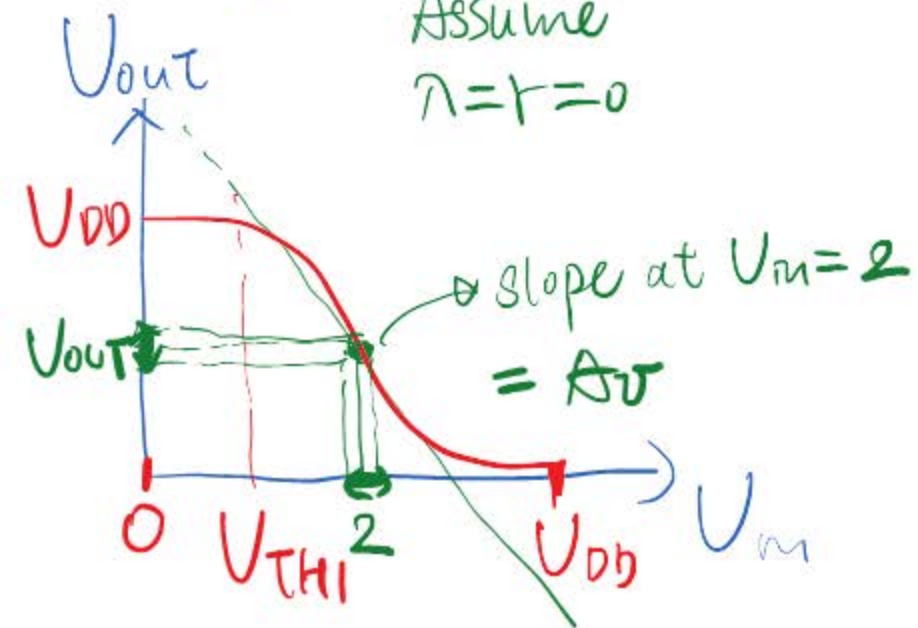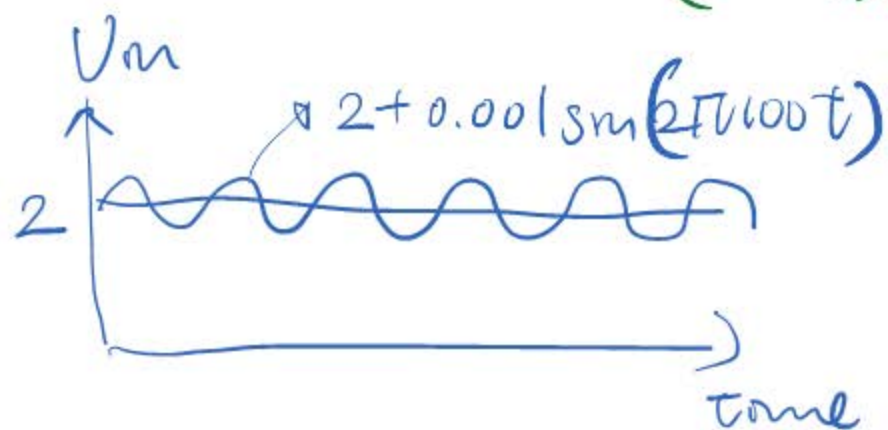
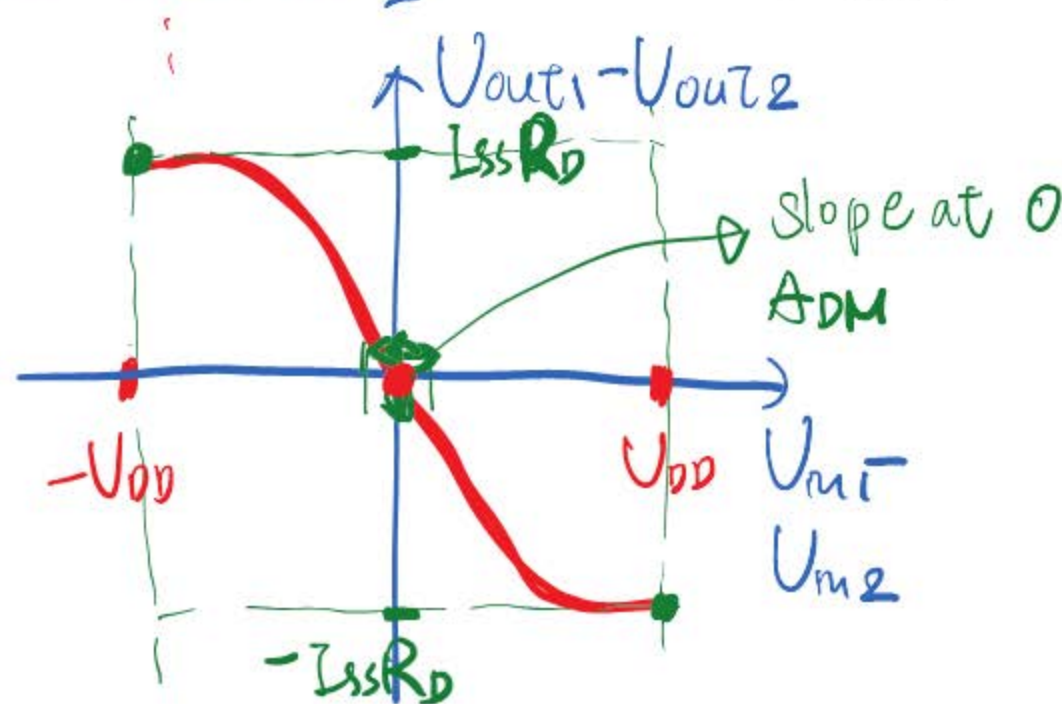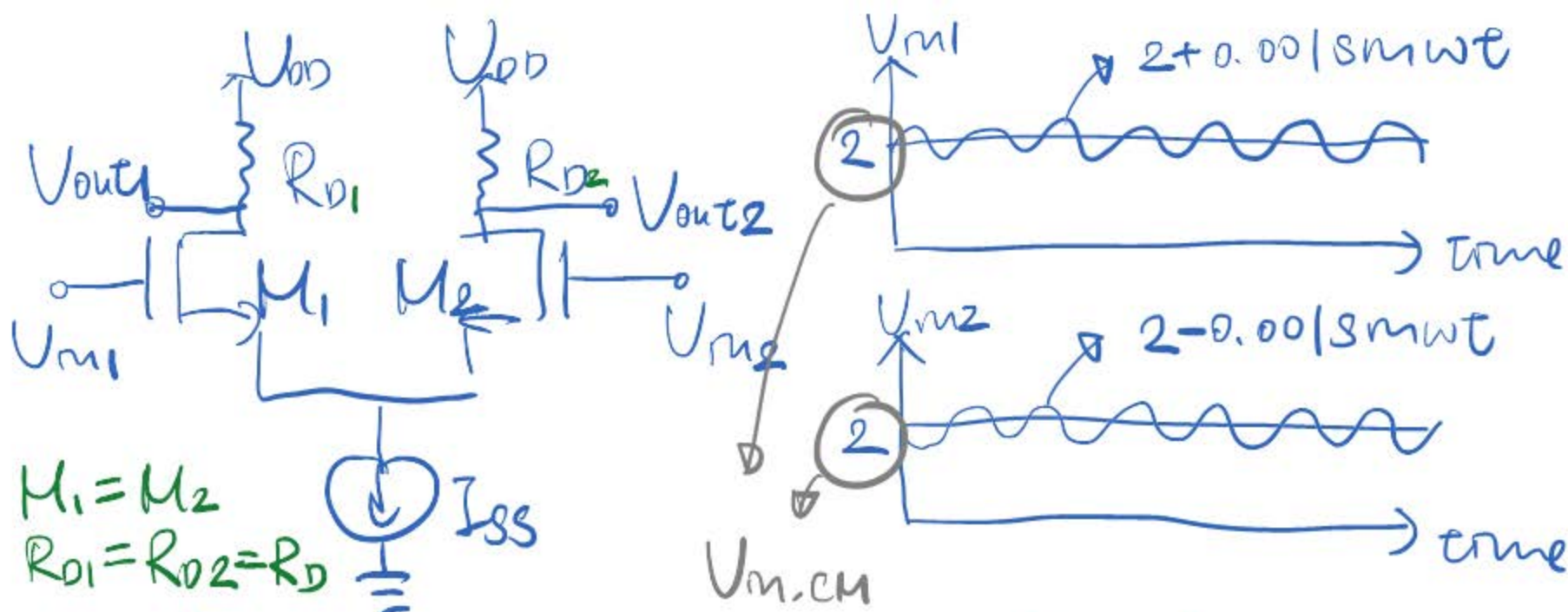
$$V_{outT} = 5 - (1k) \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L_{eff}} \right)_1 (2 - 0.7)^2$$




$$V_d = V_{m1} - V_{m2}$$

$$= 0.002$$

$$V_{out} = V_{out1} - V_{out2}$$


$$= 0.002 \text{ (ADM)}$$

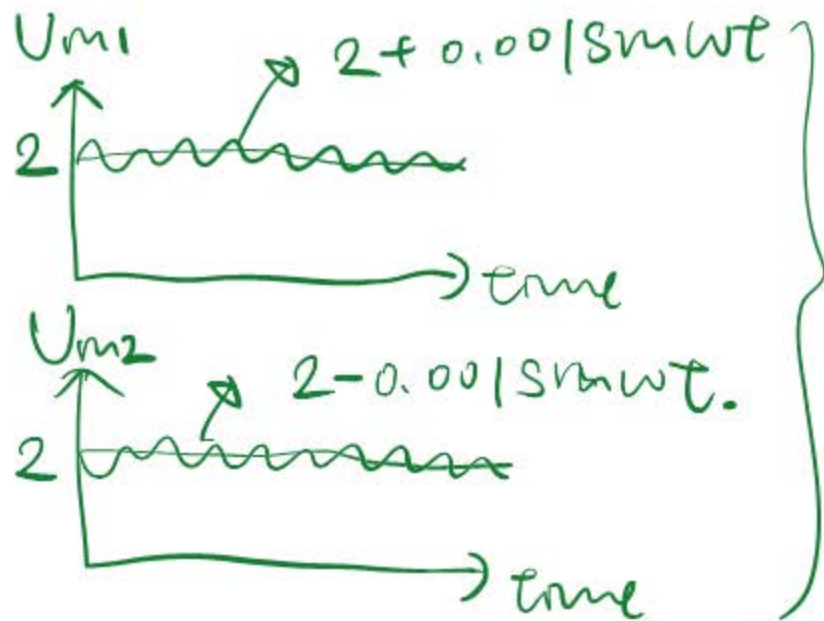

$$U_d = U_{m1} - U_{m2} = \overset{AC}{0.002 \sin \omega t}$$

$$U_{m,CM} = 2 = \frac{U_{m1} + U_{m2}}{2}$$
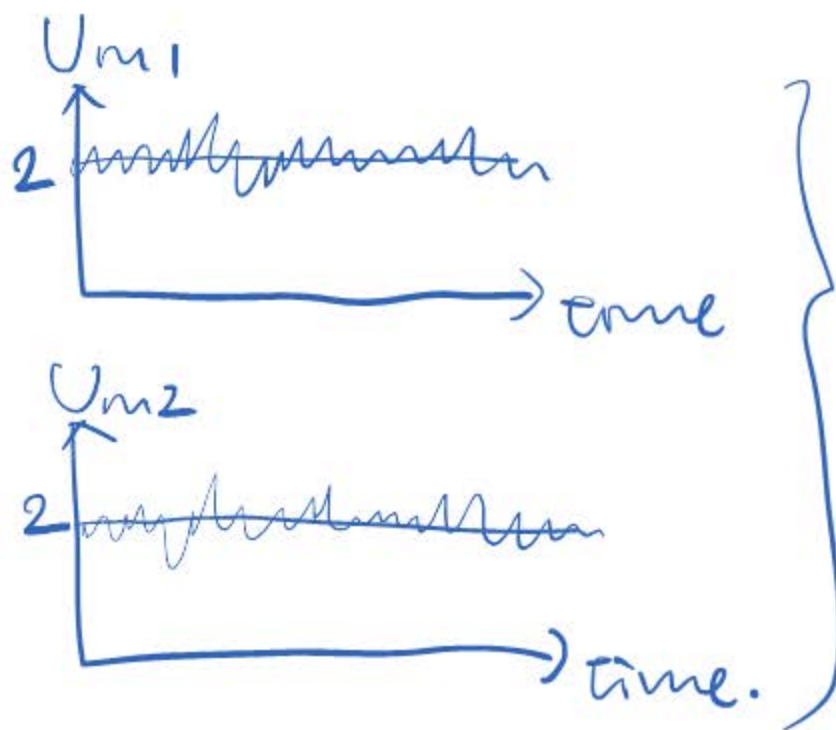
$$\text{fully differential} = \underbrace{U_{IN,CM}}_2 + \underbrace{U_{m,CM}}_0$$




$$U_d = U_{m1} - U_{m2} = AC$$

$$U_{m,CM} = \frac{U_{m1} + U_{m2}}{2}$$

$$= \underbrace{U_{IN,CM}}_2 + \underbrace{U_{m,CM}}_0$$

Not fully differential

Common-Mode + Differential-Mode

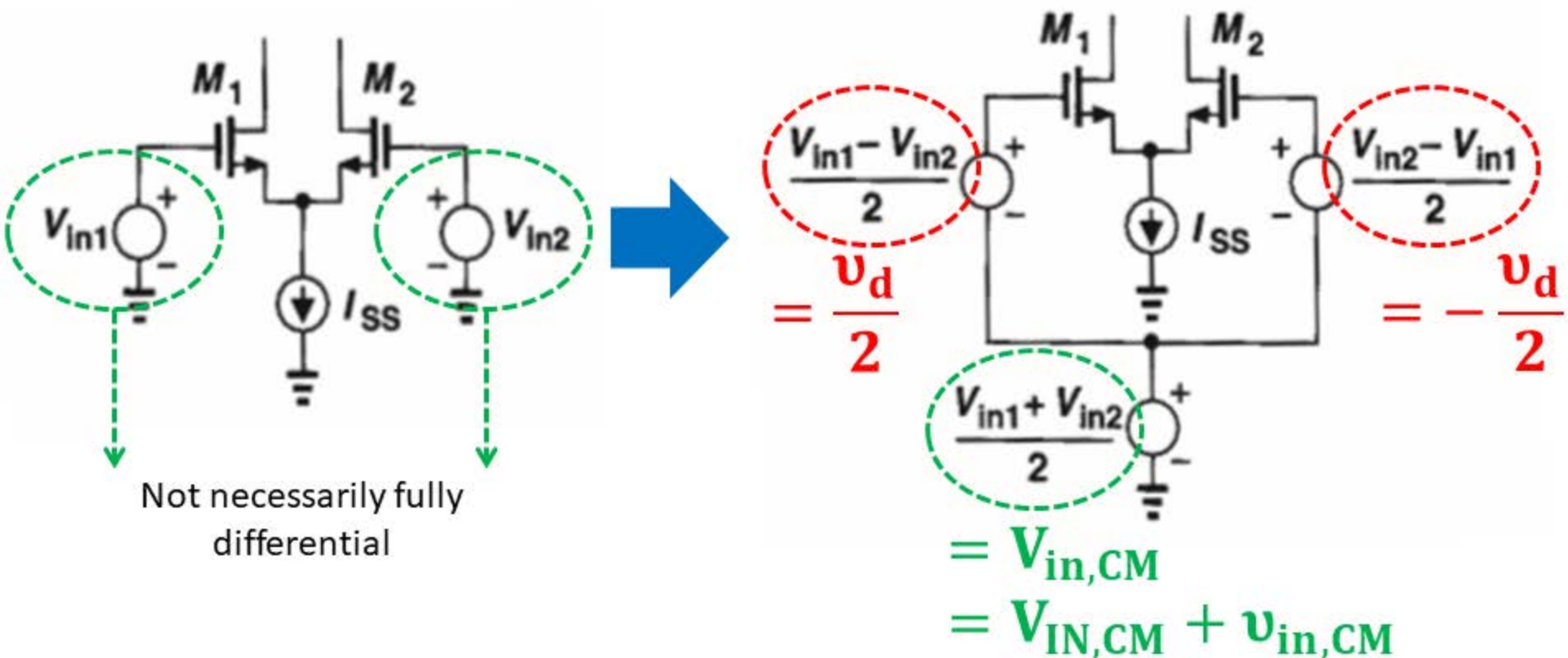


*If fully symmetric
if I_{SS} ideal*

$$A_{DM} = \frac{v_{out1} - v_{out2}}{v_d}$$

$$A_{CM-DM} = \frac{v_{out1} - v_{out2}}{v_{in,CM}}$$

$$A_{CM} = \frac{v_{out,CM}}{v_{in,CM}} = 0$$

$$CMRR = \left| \frac{A_{DM}}{A_{CM-DM}} \right|$$

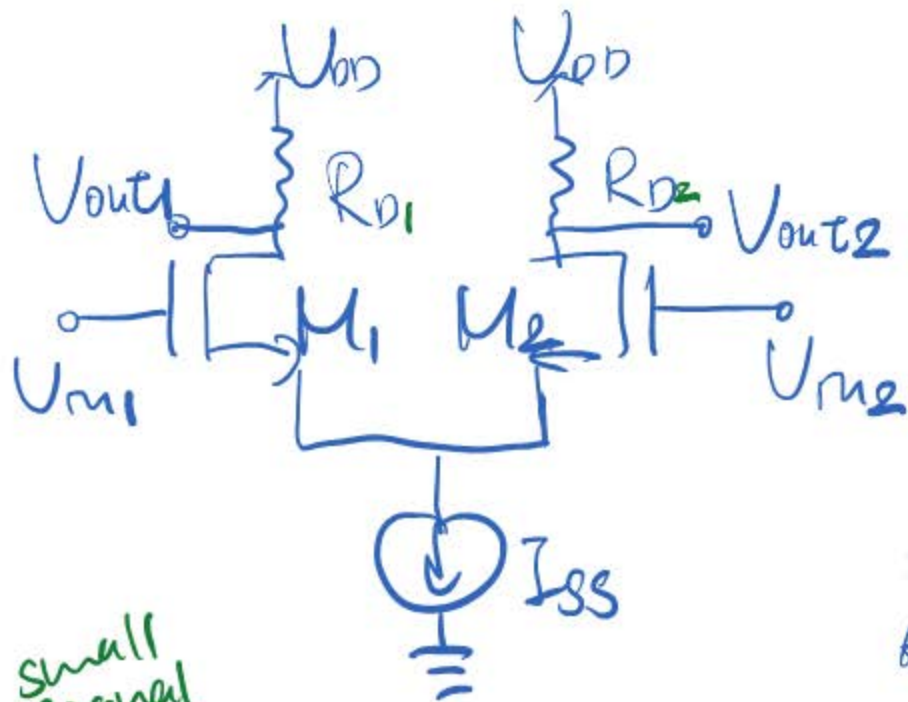

$$\begin{aligned}
 1^{\circ} A_{DM} &= \frac{V_{out1} - V_{out2}}{V_{m1} - V_{m2}} = \frac{V_d}{V_d} \\
 &= \frac{V_{out1} - V_{out2}}{V_{m1} - V_{m2}} = \frac{V_d}{V_d} \\
 &= -g_{m1,2} (r_{o1,2} \parallel R_D)
 \end{aligned}$$


Assume all in sat.

Assume fully symmetric circuit
 $(R_{01} = R_{02} \text{ and } M_1 = M_2)$


$$g_{m1} = g_{m2} = g_{m1,2}$$

$$r_{o1} = r_{o2} = r_{o1,2}$$

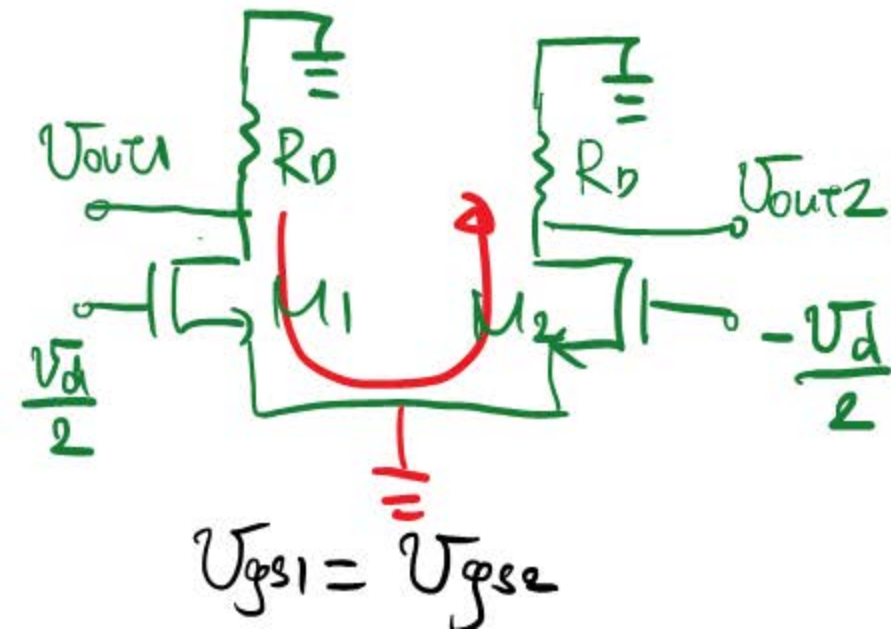
$$\begin{cases}
 V_{out1} = -g_{m1,2} (r_{o1,2} \parallel R_D) \frac{V_d}{2} \\
 V_{out2} = -g_{m1,2} (r_{o1,2} \parallel R_D) \left(-\frac{V_d}{2}\right)
 \end{cases}$$



Example

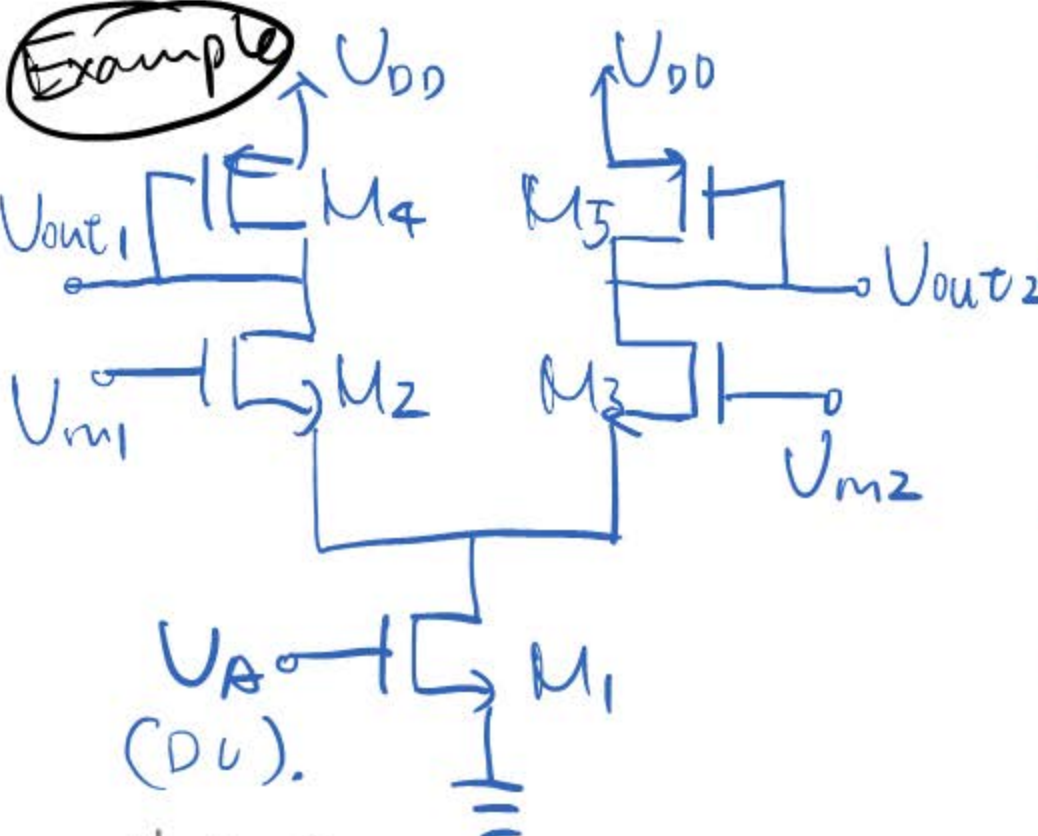

Small signal (DM)

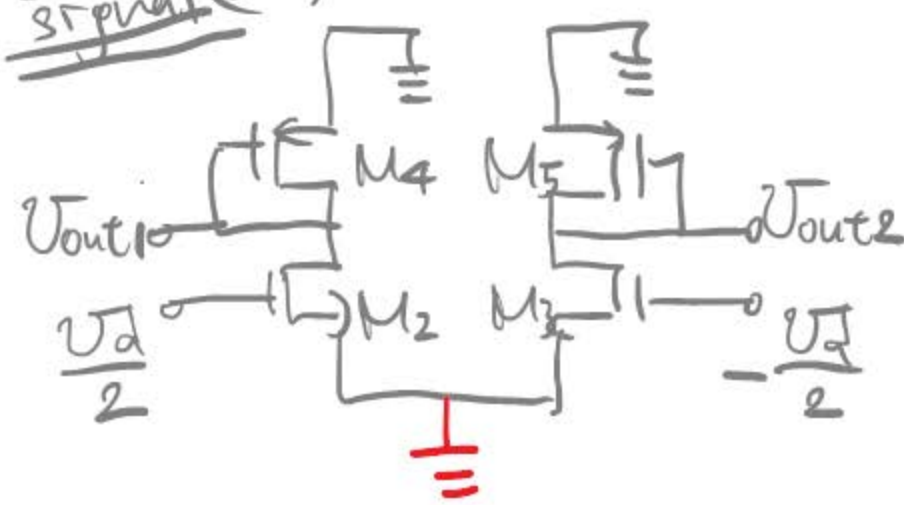


- 1° All in sat.
- 2° Fully symmetric ($M_2 = M_3, M_4 = M_5$)
- 3° $\lambda = r = 0$.

$$A_{DM} = \frac{V_{out1} - V_{out2}}{V_d}$$

$$= -g_{m2,3} \left(\frac{1}{g_{m4,5}} \right)$$

$$g_{m2} = g_{m3} = g_{m2,3}$$

$$g_{m4} = g_{m5} = g_{m4,5}$$

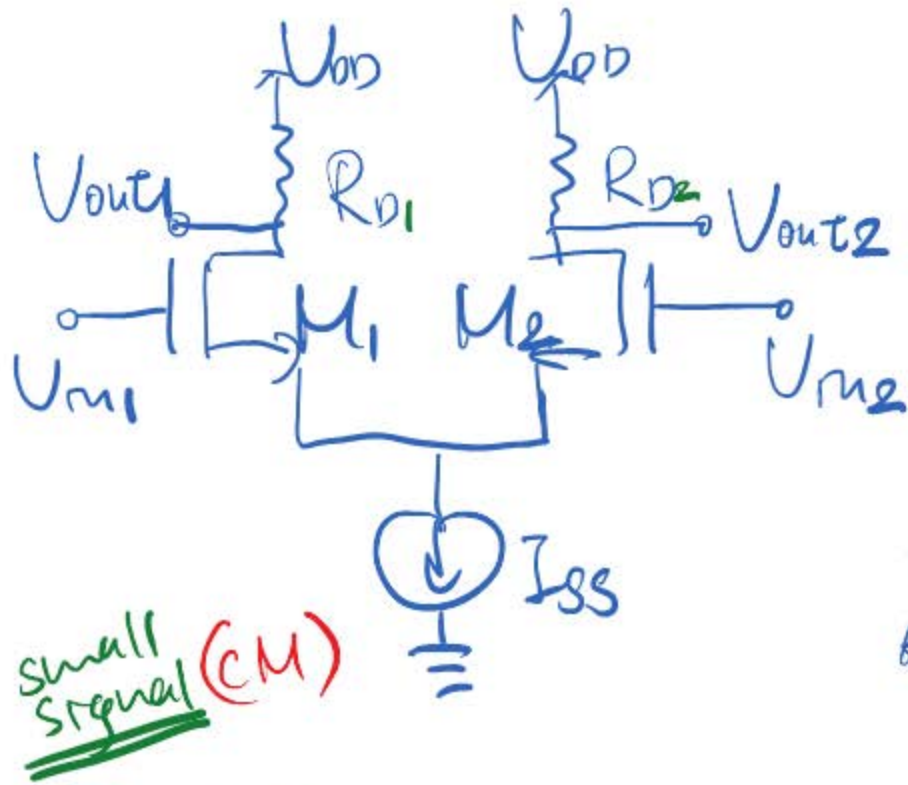

$$2^{\circ} A_{CM} = \frac{V_{out1,2}}{V_{m,CM}} = 0$$

$$V_{out1} = V_{out2} = V_{out1,2}$$

Assume all in sat.

Assume fully symmetric
($R_{01} = R_{02}$, $M_1 = M_2$)

